



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

ARCHITETTURA DEI SISTEMI DIGITALI

08/02/2022


Christian Marescalco Mat M63001367

TRACCIA


Un nodo A invia mediante un protocollo di handshaking completo 4 coppie di stringhe da 8 bit ad un nodo B. Per ogni coppia $A_j M_j$ inviata, il nodo B effettua il calcolo $A_j \bmod M_j$. L'acquisizione di una coppia avviene al termine del calcolo sulla coppia precedente. La rete di controllo va realizzata in logica cablata, ma va in ogni caso descritta in modo schematico la differenza di progettazione con la logica microprogrammata.

SCHEMA


- SISTEMA COMPLESSIVO:

 


- SISTEMA A:

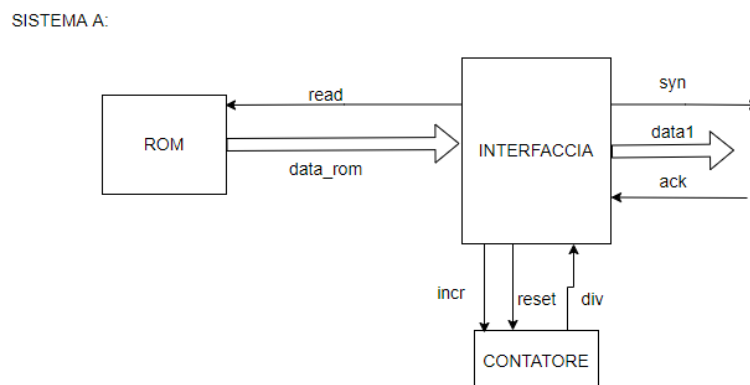


- INTERFACCIA A:

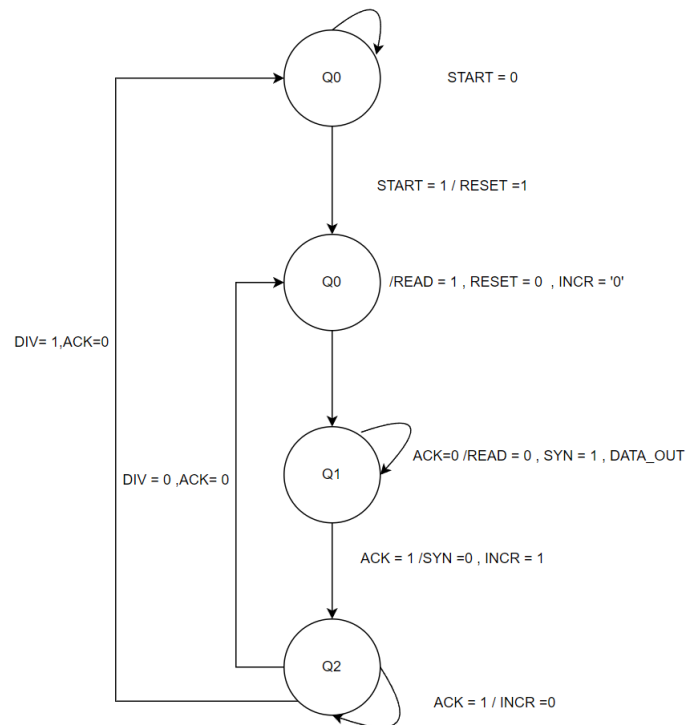

- SISTEMA B:

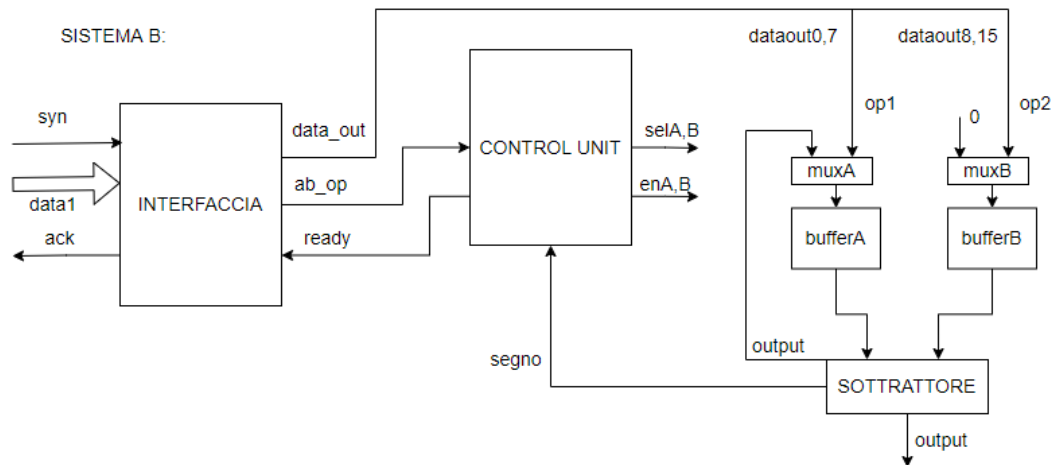

- INTERFACCIA B:

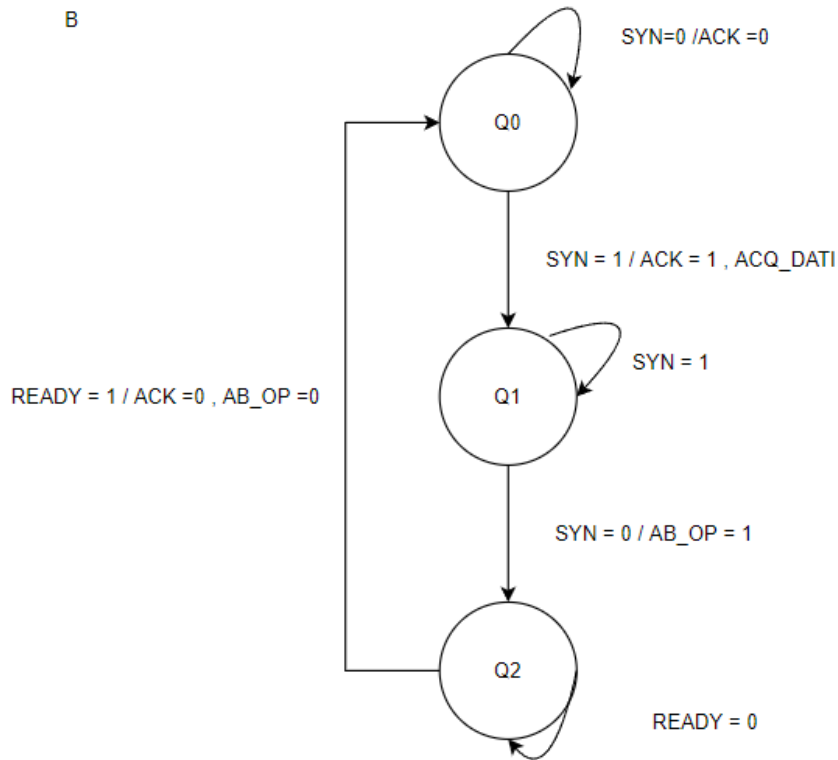

Per realizzare la macchina che effettua l'operazione di modulo tra A e B si utilizza una decomposizione funzionale del sistema in parte operativa e parte di controllo. Per la parte operativa si utilizzano: un sottrattore, 2 buffer e 2 mux opportunamente interconnessi. A partire dall'algoritmo per la realizzazione del modulo tra A e B, si realizza poi la parte di controllo.


```

load A,B
subtract A,B
if(segno = '0') then
    go to subtract A,B
output A
  
```


APPROCCIO LOGICA CABLATA

Si può procedere utilizzando un approccio a logica cablata, come è stato implementato in questo esercizio, realizzando una FSM che descrive l'algoritmo. Si introducono dei nuovi stati di:

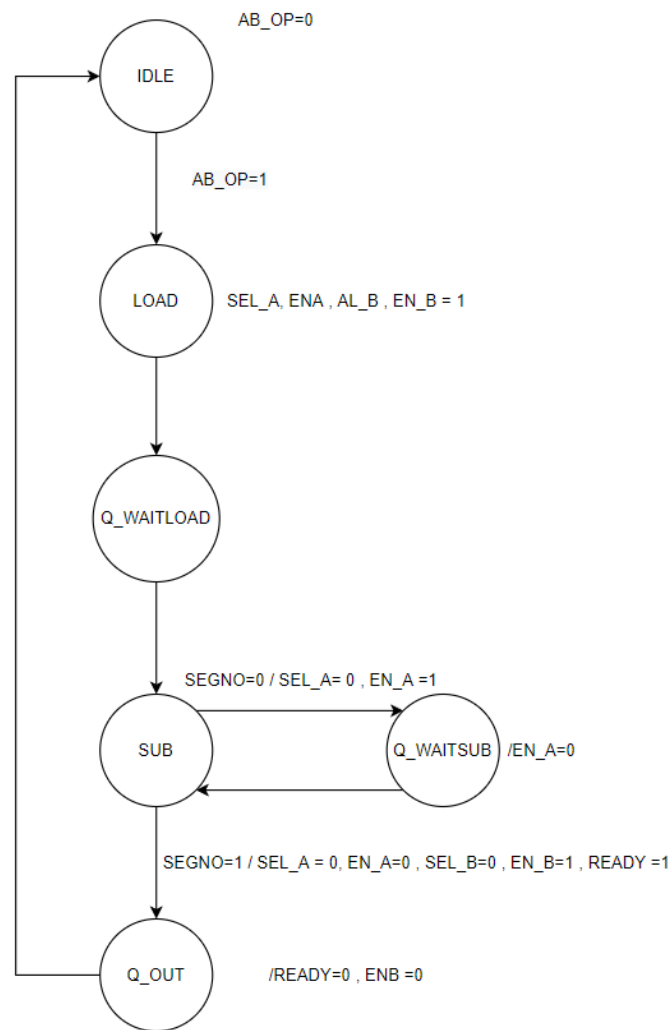- idle, per attendere l'abilitazione da parte dell'interfaccia all'esecuzione dell'operazione sui dati A e B;
- wait_load, per attendere il caricamento degli operandi A, B ed effettuare la prima sottrazione;
- wait_sub, per attendere che il segno della sottrazione si propaghi, evitando ulteriori sottrazioni (in questo modo controllo il numero di sottrazioni da effettuare);



SIMULAZIONE

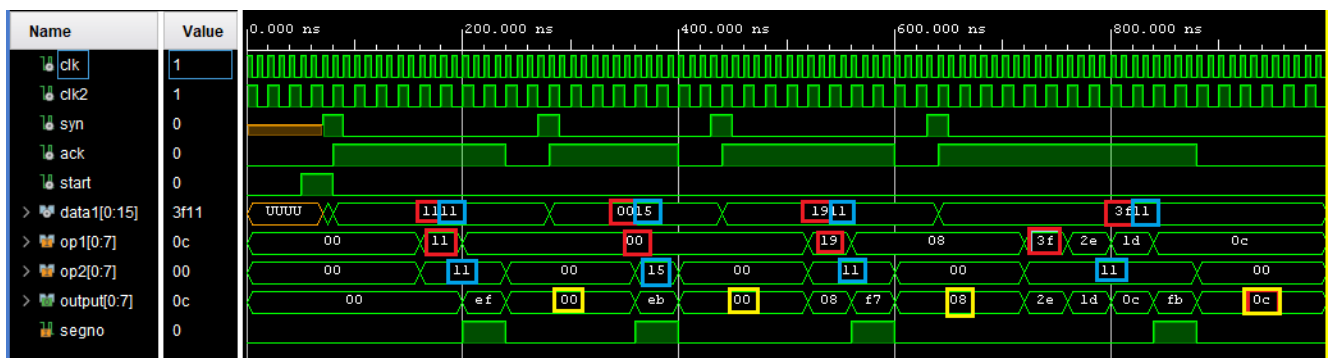


I valori compresi nei riquadri rossi si riferiscono agli Ai, i valori nei riquadri blu si riferiscono ai Bi, mentre i valori presenti nei riquadri gialli rappresentano Ai mod Bi.

APPROCCIO LOGICA MICROPROGRAMMATA

L'approccio microprogrammato prevede l'utilizzo dei seguenti componenti:

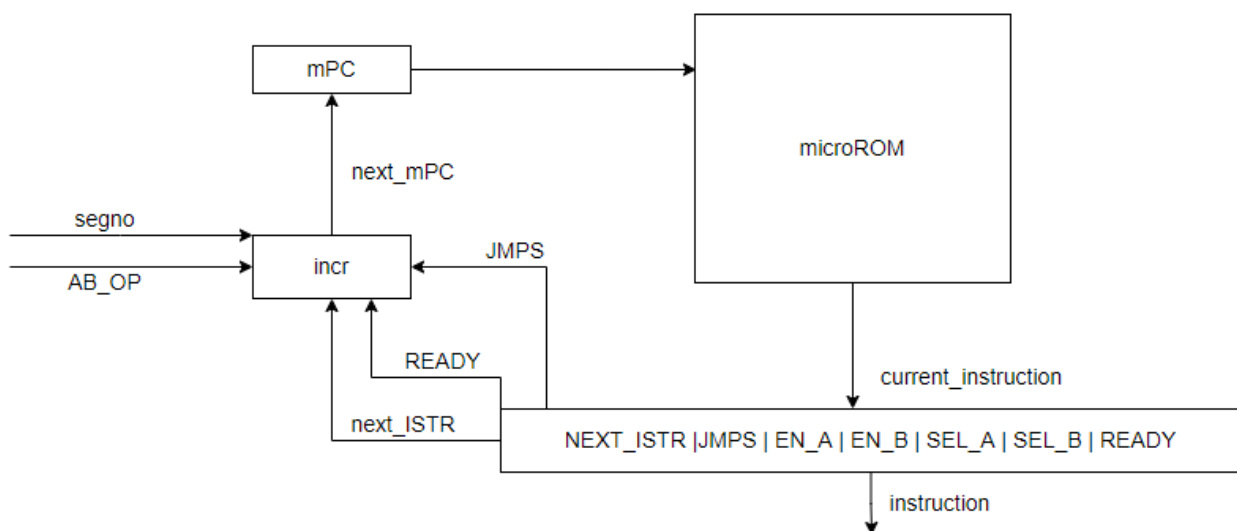- microROM;
- registro mPC;
- logica di controllo per calcolare il next_mPC;



Il formato della microistruzione è dato da:

```
NEXT_ISTR | JMPS | EN_A | EN_B | SEL_A | SEL_B | READY
```

Dove NEXT_ISTR indica l'indirizzo della prossima istruzione; JMPS indica di effettuare un salto condizionato in base al valore del segno; en_A, en_B, sel_A, sel_B servono per abilitare i buffer e selezionare correttamente gli operandi; READY per comunicare all'interfaccia che è terminata l'esecuzione.

Una possibile implementazione delle microistruzioni e della microROM è la seguente:

```
idle
NEXT_ISTR = 0, JMPS = 0, ENA = 0, ENB = 0, SEL_A = 0, SEL_B = 0, READY = 0 istr 0

load
NEXT_ISTR = 2, JMPS = 0, ENA = 1, ENB = 1, SEL_A = 1, SEL_B = 1, READY = 0 istr 1

wait_load
NEXT_ISTR = 3, JMPS = 0, ENA = 1, ENB = 1, SEL_A = 1, SEL_B = 1, READY = 0 istr 2

sub
NEXT_ISTR = 4, JMPS = 1, ENA = 1, ENB = 1, SEL_A = 0, SEL_B = 1, READY = 0 istr 3

wait_sub
NEXT_ISTR = 3, JMPS = 0, ENA = 0, ENB = 1, SEL_A = 0, SEL_B = 1, READY = 0 istr 4

output
NEXT_ISTR = 0, JMPS = 0, ENA = 0, ENB = 1, SEL_A = 0, SEL_B = 0, READY = 1 istr 5
```

STATO	NEXT_ISTR	JMPS	ENA	ENB	SEL_A	SEL_B	READY	ISTR
IDLE	0	0	0	0	0	0	0	0
LOAD	2	0	1	1	1	1	0	1
WAIT_LOAD	3	0	1	1	1	1	0	2
SUB	4	1	1	1	0	1	0	3
WAIT_SUB	3	0	0	1	0	1	0	4
OUTPUT	0	0	0	1	0	0	1	5

Una possibile logica di controllo che calcola il prossimo valore di mPC è la seguente:

```

if JMPS = 1 and SEGNO = 1
    next_mPC = NEXT_ISTR + 1
elsif AB_OP = 1 and NEXT_ISTR = 0 and READY = 0
    next_mPC = 1
else next_mPC = NEXT_ISTR

```